LED Study Timer Card - Electrical connection review

NOT a KiCad schematic export. Open study-timer.kicad_sch for graphical schematic. ERC not run.

U1 RP2040: 1=+3V3, 10=+3V3, 22=+3V3, 33=+3V3, 42=+3V3, 49=+3V3, 23=+1V1, 50=+1V1, 43=+3V3, 44=+3V3, 45=+1V1, 48=+3V3, 57=GND, 19=GND, 20=XIN, 21=XOUT, 24=SWCLK, 25=SWDIO, 26=R
UN, 46=USB_DM_MCU, 47=USB_DP_MCU, 51=QSPI_D3, 52=QSPI_CLK, 53=QSPI_D0, 54=QSPI_D2, 55=QSPI_D1, 56=QSPI_CS, 6=SDA, 7=SCL, 13=BUZZ_PWM, 17=START, 18=USER_RESET, 27=RED, 28=GREEN

JUSB USB-C USB2 16P: A1=GND, A12=GND, B1=GND, B12=GND, S1=GND, A4=+5V, A9=+5V, B4=+5V, B9=+5V, A5=CC1, B5=CC2, A6=USB_DP, B6=USB_DP, A7=USB_DM, B7=USB_DM

U2 AMS1117-3.3: 1=GND, 2=+3V3, 3=+5V

U3 W25Q32JVSS: 1=QSPI_CS, 2=QSPI_D1, 3=QSPI_D2, 4=GND, 5=QSPI_D0, 6=QSPI_CLK, 7=QSPI_D3, 8=+3V3

J1 OLED VCC GND SCL SDA: 1=+3V3, 2=GND, 3=SCL, 4=SDA

J2 SWD 3V3 GND CLK DIO: 1=+3V3, 2=GND, 3=SWCLK, 4=SWDIO

Y1 12MHz CL=10pF: 1=XIN, 2=XTAL_DRIVE

Q1 PN2222A: 1=GND, 2=BUZZ_BASE, 3=BUZZ_LOW

BZ1 Passive piezo 3V3: 1=+3V3, 2=BUZZ_LOW

SW1 START: 1=START, 2=GND

SW2 TIMER RESET: 1=USER_RESET, 2=GND

SW3 MCU RESET: 1=RUN, 2=GND

SW4 BOOTSEL: 1=BOOT_SWITCH, 2=GND

R1 5.1k: 1=CC1, 2=GND

R2 5.1k: 1=CC2, 2=GND

R3 27: 1=USB_DP, 2=USB_DP_MCU

R4 27: 1=USB_DM, 2=USB_DM_MCU

R5 330: 1=RED, 2=LED_RED_A

R6 330: 1=GREEN, 2=LED_GREEN_A

R7 1k: 1=BUZZ_PWM, 2=BUZZ_BASE

R8 100k: 1=BUZZ_BASE, 2=GND

R9 10k: 1=START, 2=+3V3

R10 10k: 1=USER_RESET, 2=+3V3

R11 10k: 1=RUN, 2=+3V3

R12 10k: 1=QSPI_CS, 2=+3V3

R13 1k: 1=QSPI_CS, 2=BOOT_SWITCH

R14 1k: 1=XTAL_DRIVE, 2=XOUT

R15 4.7k: 1=SDA, 2=+3V3

R16 4.7k: 1=SCL, 2=+3V3

LED1 Red: 1=GND, 2=LED_RED_A

LED2 Green: 1=GND, 2=LED_GREEN_A

C1 10uF: 1=+5V, 2=GND

C2 22uF tantalum ESR per LDO datasheet: 1=+3V3, 2=GND

C3 4.7uF: 1=+3V3, 2=GND

C4 1uF: 1=+1V1, 2=GND

C5 1uF: 1=+3V3, 2=GND

C6 15pF C0G: 1=XIN, 2=GND

C7 15pF C0G: 1=XTAL_DRIVE, 2=GND

C8 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C9 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C10 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C11 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C12 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C13 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C14 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C15 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C16 100nF: 1=+3V3, 2=GND

C17 100nF: 1=+1V1, 2=GND

C18 100nF: 1=+1V1, 2=GND

C19 100nF: 1=+3V3, 2=GND